一种用于相移干涉仪的高压放大电路

段源鸿¹ 韩 森^{1,2} 唐寿鸿^{1,2} 卢庆杰¹

(1.上海理工大学光电信息与计算机工程学院上海 200093;2.苏州慧利仪器有限责任公司 苏州 215123)

摘 要:基于自主研制高精度数字化相移干涉仪的需求,针对干涉仪的压电陶瓷移相器设计了一种高压放大电路。 通过双极性运算放大器 OP07 构成低噪声,非斩波稳零的低压放大电路与中功率线性三极管 MJE340 和 MJE350 构成 高压放大电路进行直流耦合,结合反馈网络,功率放大电路,滤波电路以及限流保护电路,将计算机输出的 0~5 V 低 电压的移相控制信号稳定线性放大到-30 V~+130 V 范围,且输出低至 10 mV 峰值的纹波,满足压电陶瓷移相器的 高压驱动控制要求和相移干涉仪的高精度移相测量的要求。

关键词:移相干涉仪;压电陶瓷;高压放大电路;运放 OP07;功率三极管

中图分类号: TN710 文献标识码: A 国家标准学科分类代码: 510.1010

High voltage amplifier for phase-shifting interferometer

Duan Yuanhong¹ Han Sen^{1,2} Tang Shouhong^{1,2} Lu Qingjie¹

(1. University of Shanghai for Science and Technology, School of Optical-Electrical and Computer Engineering, Shanghai 200093, China;

2. Suzhou H&L Instruments LLC, Suzhou 215123, China)

Abstract: This paper designs a high-voltage amplifier suitable for driving piezoelectric actuator based on self-developed high-precision digital phase-shift interferometer. This amplifier adopted the way of DC coupling between low-noise, non-chopper-stabilized low-voltage amplifier circuit and high-voltage amplifier circuit, and combined with feedback network, power amplifier circuit, filter circuit and current limiting protection Circuit. The amplifier circuit is mainly consist of OP07 op-amp and the power transistors (MJE340&MJE350). The range of 0 V to 5 V low input voltage produced by the computer is stably amplified into the -30 V to+130 V. Output ripple peak is as low as 10 mV. Thus, the high-voltage amplifier has better stability satisfying the requirements of driving control of the piezoelectric ceramic phase shifter and the high accuracy requirement for the interferometer.

Keywords: phase-shifting interferometer; piezoelectric transducer; high-voltage amplifier; operational amplifier (OP07); power transistors

0 引 言

干涉仪是一种利用光干涉原理进行量测的仪器,通过 测量两束相干光间的光程差变化,以及干涉条纹变化,可测 得几何长度或折射率的微小变化量,从而获得与此相关的 其他物理量。相移干涉仪的精要是通过移相得到多幅干涉 图,再由多幅干涉图求解相位分布^[1-2]。压电陶瓷移相法是 目前较为通用方法^[3],利用压电陶瓷的逆压电效应,通过控 制压电陶瓷上的电压来控制压电陶瓷的形变位移,通常驱 动电压范围在几十 V 到几百 V。数字化移相干涉仪中,移 相控制将由高压放大电路驱动压电陶瓷产生,高压放大电 路的输出稳定性及纹波大小是移相干涉仪的测量精度决定

收稿日期:2017-01

因素之一。因此压电陶瓷的高压放大电路也成了数字化相 移干涉仪的关键发展技术之一。

高压放大电路可采用高压运算放大器和分立元件构成 的放大电路两种方案。高压运算放大器通常采用采用 PA 系列高压运放^[4-6],其可直接输出近百伏的高压驱动压电陶 瓷。高压运放电路原理简单,使用方便,但失调电压较大, 负载能力弱,器件价格较昂贵的缺点。采用分立元件实现 高压放大电路的设计方案^[7-10],具有较低失调电压,较强带 负载能力,也可根据不同的实际需要改变电路参数和结构, 但会加重输出的非线性和自激现象。

考虑到设计成本,以及数字化相移干涉仪高精度测量 的要求,采用分立元件低压运放与高压功率管设计了一种 (1)

稳定线性且输出纹波较小的高压放大电路。

1 高压放大电路在相移干涉仪中应用

根据干涉原理,两束相干光发生干涉时,其干涉条纹的 光强分布为:

 $I(x,y;\theta) = a(x,y) + b(x,y) \cdot \cos(\varphi(x,y) + \theta);$

式中:a(x,y),b(x,y)分别为干涉图背景光强和调制度; $\varphi(x,y)$ 为表征被测面形的参考与测试相干光束的相位差; θ 为相移干涉仪移相器引入的相位值。

相移干涉仪测量原理如图 1 所示。计算机通过 CCD 采集到干涉图样,输出控制信号,经过放大电路控制压电陶 瓷(PZT)使参考面在小范围内平行移动,以改变参考光的 光程,从而在物光和参考光之间引入相移 θ ,根据不同 θ 记 录多幅干涉图样,可得到同一点的多个光强方程,相位 $\varphi(x,y)$ 将由这些方程求得。 θ 值的控制是通过压电促动器 产生纵向或横向形变,改变参考面的位移变化。压电促动 器有压电陶瓷堆栈构成,其形变大小是由其两端的电压决 定,通过应用特定的电压,参考面做出精确的运动。



图 1 移相干涉仪测量原理示意图

压电促动器的驱动电压范围为几十 V 到几百 V,计算 机输出的控制信号受到其供电电源限制输出移相控制信号 电压范围为 0 V~5 V,高电压增益的放大电路将计算机输 出控制信号放大到 0 V~120 V 的电压范围控制压电促动 起产生相应的位移变化。干涉仪是高精度的测量仪器,所 测量的物理量是非常微小的,干涉仪的每个环节都需要较 好的稳定性和精确度,放大电路输出信号需要较好的稳定 性,且输出纹波尽可能的小。

2 放大电路工作原理

本文针对相移干涉仪课题研究需要,选择采用分立元 件低压运放和功率三级管实现稳定线性的高压放大,高压 放大电路原理框图如图2所示。放大电路由4个部分组 成:输入级(低压差分放大)、中间级(高压线性放大)和输出 级(功率放大、保护电路及滤波电路)、反馈网络。



图 2 高压放大电路原理框图

2.1 低压放大电路及反馈电路设计

放大电路的低压放大电路和反馈网络如图 3 所示。低 压放大电路和反馈电路是由 OP07 运放构成一个同相比例 放大电路。运放 OP07 是一种低噪声,非斩波稳零的双极 性运算放大器,具有非常低输入失调电压(约为 25 μV)和 低至的 2 nA 的输入失调电流,较大的开环增益(开环增益 约为 300 V/mV)以及低噪声等特点,是减小高增益放大电 路的输出纹波很好的选择,非常适合干涉仪驱动放大电路 需要。



图 3 低压放大电路与反馈电路

高压放大电路的电压放大增益为 $\frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot \frac{R_{/1} + R_{/2}}{R_{/2}}$, $R_2 >> R_1, \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ 近似为 1,电压增益则由 $\frac{R_{/1} + R_{/2}}{R_{/2}}$ 决定。 R_1 和 R_2 的设计,好处在于没有 V_m 输入时,由于 OP07运放的输入失调电流为 2 nA, R_2 阻值设计为 22 Ω ,此时输入电压为 44 nV,若放大倍数是 50 倍,此时输出为 2.2 mV,可以近似输出为 0 V。干涉仪测量过程中难免会遇到输入悬空或断电上电过程,有效的避免了输出未知状态。

同时需要注意的是 R₁ 和 R₂ 的加入会影响输入阻抗的 大小,两者阻值的选择也不可设计过小,以免影响移相电压 信号输入。并联在 R₁ 两端的电容,对输出信号进行相位 补偿以避免相位变化导致正反馈自激振荡,防止移相器失 控得到无效的干涉测量结果。

2.2 高压线性放大电路设计

高压线性放大部分如图 4 所示。高压线性放大部分



图 4 高压线性放大电路

由于移相干涉仪的移相控制信号对负压放大要求较低,但0电位点附近电压的放大时必不可少的。设计负压由-30 V的电源供电,正压由130 V电源供电,放大电路输出范围在-30 V到130 V,这样既保证了0电位点的放大,也满足0-30 V的负压放大。

2.3 功率放大、限流保护电路及滤波电路设计

采用由大功率三级管 MJE340 和 MJE350 构成的常规 互补推挽结构进行功率放大如图 5 所示。根据输出功率的 大小设计多级推挽结构,采用两级推挽结构分散功耗和热 量,以避免每对三极管所消耗功率过大,发热较多,影响放 大稳定性。

限流保护电路通过三级管 Q_4/Q_5 , R_{16}/R_{17} , R_{14}/R_{15} 构成。当流过限流电阻 R_{16}/R_{17} 的电压超过三级管 Q_4/Q_5 导通电压,限流三极管 Q_4/Q_5 将导通,限制了功率管 Q_6 、 Q_7/Q_5 、 Q_9 基级电流输入,从而限制输出级的输出电压和电流。

滤波电路由电感 L_1 、 L_2 和电容 C_2 构成的低通滤波电路,截至频率低至 5 kHz,对放大信号进行高频滤波,有限的减小纹波,输出纹波低至 10 mV 的峰值。电容 C_2 需选择耐高压的涤纶电容。



图 5 功率放大电路和限流保护电路

3 实验结果

在移相干涉仪测量过程中除了会变化的相位值,即式 (1)中的θ,完成多幅干涉图样的测试,而且会稳定在某一 相位值θ测试一幅静态的干涉图样。对应在压电陶瓷的驱 动上,干涉图样的动态测量则需要交流信号控制,一般控制 信号的频率小于100 Hz。静态测量时,压电陶瓷稳定在某 一位置,则需要直流电压的驱动。因此对放大电路,进行两 种直流电压放大测试和低频正弦信号放大测试。放大电路 实物图如图 6 所示。



图 6 放大电路实物图

1) 直流电压放大测试

表1记录直流电压输入对应放大后输出电压,采集10 组数据。电压放大倍数稳定在43.5倍左右,放大性能稳 定,线性度好,输出纹波为10mV峰值。该电路有效的克 服了分立元件的非线性和不稳定性,能够准确将计算机输 出的移相控制信号放大,稳定控制压电陶瓷的形变位移波 形图如图7所示。

主 1

输入电压	$/\mathrm{V}$	输出电压/V	放大倍数
0.298		13.01	43.65772
0.541	7	23.68	43.714 23
0.783	9	34.36	43.832 12
0.952	4	41.68	43.763 12
1.063	2	46.47	43.707 67
1.513	7	65.81	43.476 25
2.032	8	87.99	43.285 12
2.533		109.52	43.237 27
2.754		118.84	43.151 78
2,986		128.68	43.094.44

故土由 敗古法給 \ 占給出



图 7 输出纹波波形图

(2)低频正弦信号放大测试

测试 30、70、100 Hz 3 种频率的正弦输入信号。

如图 8 所示,(a)(b)(c)分别是 30、70、100 Hz 正弦信 号输入对应的输出。3 种峰峰值均为 3.12 V 的不同频率 的正弦信号输入,均能完整峰峰值为 134 V 的正弦信号。 从而可得出,该高压放大电路能够将连续的移相控制信号 进行稳定放大。





4 结 论

针对相移干涉仪的移相控制系统,本文设计了一种压 电陶瓷驱动的高压放大电路。驱动放大电路选择由低噪声 运放 OP07 和大功率三极管 MJE340 和 MJE350 等分立元 件构成的线性放大电路设计方案。结合干涉仪移相控制信 号的特殊性,本文对高压放大电路进行了直流电压放大测 试和低频正弦信号放大测试。根据测试结果,该放大电路 输出范围为-30 V-+130 V,输出纹波<10 mV 峰值,对 100 Hz 以下的移相控制信号进行稳定放大,满足相移干涉 仪的移相控制要求。

参考文献

- [1] 朱沙,何天祥,方超,等.激光干涉波形解调测量振动 相位新方法[J].中国测试,2015(11):20-22,43.
- [2] 代雷,吴迪,张健,等. 精磨光学元件面形的干涉检测 技术研究[J]. 电子测量与仪器学报,2015,29(4): 558-562.

(下转第225页)